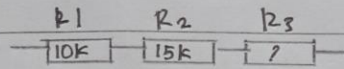


Rangkaian Seri

1.



$$V = 5V \quad I = ?$$

$$R_T = 30k\Omega$$

jawab :

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

$$30k = 10k + 15k + R_3$$

$$30k = 25k + R_3$$

$$R_3 = 30k - 25k = 5k\Omega$$

$$I = \frac{V}{R_T}$$

$$R_T$$

$$= \frac{5}{30k} = 0,00016A$$

2.

$$R_1 = 25,5k\Omega \quad R_2 = 70\Omega \quad R_3 = 150\Omega$$

$$V = 15V \quad R_T = ? \quad I = ?$$

jawab :

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

$$= 25,5k + 70 + 150$$

$$= 25,500 + 70 + 150$$

$$= 25,720\Omega$$

$$I = \frac{V}{R_T}$$

$$R_T$$

$$= \frac{15}{25,720} = 0,00058A$$

3.

$$V = 5V$$

$$R_T = 100k\Omega \quad I = ?$$

$$R_1 = 25k\Omega \quad R_2 = 15k\Omega \quad R_3 = ?$$

jawab :

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

$$100k = 25k + 15k + R_3$$

$$100k = 40k + R_3$$

$$R_3 = 100k - 40k = 60k\Omega$$

$$I = \frac{V}{R_T}$$

$$R_T$$

$$= \frac{5}{100k} = \frac{5}{100.000} = 0,00005A$$

<input type="checkbox"/>	Nilai Resistor
<input type="checkbox"/> 1.	Hijau - Orange - Hitam - Perak
<input type="checkbox"/>	5 3 0 10%
<input type="checkbox"/>	$R = 53 \times 10^0 = 53 \text{ k}\Omega$
<input type="checkbox"/>	$53 \text{ k}\Omega - 10\%$ sampai $53 \text{ k}\Omega + 10\%$
<input type="checkbox"/>	$47,7 \text{ k}\Omega$ sampai $58,3 \text{ k}\Omega$
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 2.	Kuning - Merah - Merah - Emas
<input type="checkbox"/>	4 2 2 5%
<input type="checkbox"/>	$R = 42 \times 10^2 = 4.200 = 4,2 \text{ k}\Omega$
<input type="checkbox"/>	$4,2 \text{ k}\Omega - 5\%$ sampai $4,2 \text{ k}\Omega + 5\%$
<input type="checkbox"/>	$3,99 \text{ k}\Omega$ sampai $4,41 \text{ k}\Omega$
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 3.	Hijau - Hijau - Orange - X
<input type="checkbox"/>	5 5 3 20%
<input type="checkbox"/>	$R = 55 \times 10^3 = 55.000 = 55 \text{ k}\Omega$
<input type="checkbox"/>	$55 \text{ k}\Omega - 20\%$ sampai $55 \text{ k}\Omega + 20\%$
<input type="checkbox"/>	$44 \text{ k}\Omega$ sampai $66 \text{ k}\Omega$
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 4.	Orange - Orange - Kuning - Perak
<input type="checkbox"/>	3 3 4 10%
<input type="checkbox"/>	$R = 33 \times 10^4 = 330.000 = 330 \text{ k}\Omega$
<input type="checkbox"/>	$330 \text{ k}\Omega - 10\%$ sampai $330 \text{ k}\Omega + 10\%$
<input type="checkbox"/>	$297 \text{ k}\Omega$ sampai $363 \text{ k}\Omega$
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 5.	Abu-abu - Hitam - Merah - Emas
<input type="checkbox"/>	8 0 2 5%
<input type="checkbox"/>	$R = 80 \times 10^2 = 8.000 = 8,0 \text{ k}\Omega$
<input type="checkbox"/>	$8,0 \text{ k}\Omega - 5\%$ sampai $8,0 \text{ k}\Omega + 5\%$
<input type="checkbox"/>	$7,6 \text{ k}\Omega$ sampai $8,4 \text{ k}\Omega$
<input type="checkbox"/>	

6. Ungu - Hijau - Hitam - X

7 5 0 20%

$$R = 75 \times 10^0 = 750 = 75 \text{ k}\Omega$$

75 k Ω - 20% sampai 75 k Ω + 20%

60 k Ω sampai 90 k Ω

7. Ungu - Merah - Ungu - Perak

7 2 7 10%

$$R = 72 \times 10^7 = 720.000.000 = 720 \text{ M}\Omega$$

720 M Ω - 10% sampai 720 M Ω + 10%

648 M Ω sampai 792 M Ω

8. Hijau - Hijau - Hijau - X

5 5 5 20%

$$R = 55 \times 10^5 = 5.500.000 = 5,5 \text{ M}\Omega$$

5,5 M Ω - 20% sampai 5,5 M Ω + 20%

4,4 M Ω sampai 6,6 M Ω

9. Biru - Hijau - Ungu - Emas

6 5 7 5%

$$R = 65 \times 10^7 = 650.000.000 = 650 \text{ M}\Omega$$

650 M Ω - 5% sampai 650 M Ω + 5%

617,5 M Ω sampai 682,5 M Ω

10. Kuning - Hijau - Biru - X


4 5 6 20%

$$R = 45 \times 10^6 = 45.000.000 = 45 \text{ M}\Omega$$

45 M Ω - 20% sampai 45 M Ω + 20%

36 M Ω sampai 54 M Ω

Rangkaian Paralel

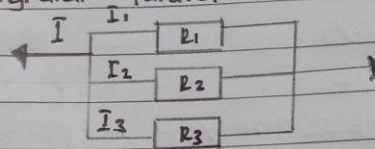

$$V_{ab} = 15V$$

$$R_1 = 15k\Omega \quad R_2 = 50\Omega \quad R_3 = 100\Omega \quad R_T = ?$$

Jawab:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$= \frac{1}{15k} + \frac{1}{50} + \frac{1}{100} \rightarrow \text{cari KPK}$$

$$= \frac{1}{15k} + \frac{300}{15k} + \frac{150}{15k}$$

$$= \frac{451}{15k}$$

$$R_T = \frac{15k}{451} = 33,2\Omega$$

$$V_{ab} = 5V$$

$$R_1 = 10\Omega \quad R_2 = 150k\Omega \quad R_3 = 200\Omega$$

$$I_1 = 0,5A$$

$$R_T = ?$$

Jawab:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$= \frac{1}{10} + \frac{1}{150k} + \frac{1}{200} \rightarrow \text{cari KPK}$$

$$= \frac{15k}{150k} + \frac{1}{150k} + \frac{750}{150k}$$

$$= \frac{15.751}{150k}$$

$$R_T = \frac{150k}{15.751} = 9.52\Omega$$

3. $V_{ab} = 5V$ $R_1 = 150k\Omega$ $R_2 = 25k\Omega$ $R_3 = 100\Omega$

$I_1 = ?$ $I_2 = ?$ $I_3 = ?$


Jawab:

$$I_1 = \frac{V_{ab}}{R_1} = \frac{5}{150.000} = 3,33 A$$

$$I_2 = \frac{V_{ab}}{R_2} = \frac{5}{25.000} = 0,0002 A$$

$$I_3 = \frac{V_{ab}}{R_3} = \frac{5}{100} = 0,05 A$$

Rangkaian Kombinasi

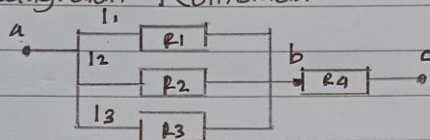

1. $R_1 = 100\Omega$ $R_2 = 1k\Omega$ $R_3 = 15k\Omega$ $R_4 = 100k\Omega$ $R_T = ?$

Cari R Paralel

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$= \frac{1}{100} + \frac{1}{1k} + \frac{1}{15k} \rightarrow \text{Cari KPK}$$

$$= \frac{150}{15k} + \frac{15}{15k} + \frac{1}{15k} = \frac{166}{15k} = \frac{15k}{166} = 90,3\Omega$$

$$\frac{R_p}{R_4}$$

$$R_T = R_p + R_4$$

$$= 90,3\Omega + 100k\Omega$$

$$= 100.090,3\Omega$$

2. $I = 2A$ $V_{bc} = ?$

jawab:

$$V = I \cdot R$$

$$V_{bc} = I \cdot R_4$$

$$= 2 \cdot 100k\Omega$$

$$= 200.000 \quad V = 200kV$$

3. $R_1 = 100k\Omega$ $R_2 = 47k\Omega$ $R_3 = ?$ $R_4 = 150k\Omega$

bila $I = 2A$ $V_{ac} = 15V$

jawab:

$$V_{ac} = 15V$$

$$R = \frac{V}{I}$$

$$R_3 = \frac{15}{2}$$

$$R_3 = 7,5\Omega$$